

$\Phi$  dont care

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = U_1(2, 4, 8, 9, 13, 15) + U_\Phi(6, 10, 12)$$

$x_1 x_2$  .....  $\Phi$ s are assumed to be 0.

	1	2	3	4	cost
A				X	
B			X		
C		X			
D					

Simplification of General Functions

Tabular (Quine - McCluskey) Method.

- # Minterms are combined.
- # Adjacent minterms combined.

# 1st Step

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	
0	0	0	0	0 ✓
0	0	0	1	1 ✓
0	0	1	0	2 ✓
1	0	0	0	8 ✓
1	0	1	0	10 ✓
1	0	1	1	11
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

cluster them

Num	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$
0, 1	0	0	0	-
0, 2	0	0	-	0
0, 8	-	0	0	0
2, 10	-	0	1	0
8, 10	1	0	-	0
10, 11	1	0	1	-
10, 14	1	-	1	0
11, 15	1	-	1	1
14, 15	1	1	1	-

Num	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$
0, 8, 2, 10	-	0	-	0
0, 2, 8, 10	-	-	0	-
10, 11, 14, 15	1	-	1	-

prime implicant  
 $\overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3}, \overline{x_2} \overline{x_4}$   
 $x_1 x_3$

# Simplification of function (POS) form (2)

Sum covers "f"  $\boxed{F' \leq S}$

Prime Implicants

$$f(A, B, C, D) = \prod_m (1, 3, 4, 6, 7)$$

$$(A+B+\overline{D}), (C'+A+D'), (A+B'+C'), (A+B'+D), ($$

AB \ CD	$\overline{C}D$			
	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1


Distinguished Points

0101  
1010

Essential Prime Numbers

$A+C+D'$

$A'+B+D$

$$(A+C+D')(A'+B+D)(A'+B+C)$$

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = U_0(0, 1, 3, 5, 7, 11, 14) + U_\Phi(6, 10, 12)$$

0	0	0	
	0	0	0
			0


$\boxed{\Phi = 0}$

	0	1	3	5	7	11	14	Cost
A								
B								
C								
D								
E								
F								
G								
H								



SSI  
MSI  
LSI  
VLSI  
ULSI

## Half Adder

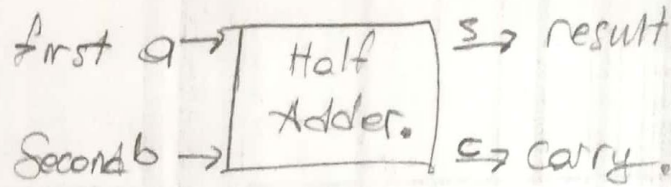


a	b	c	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$\bar{a}b + a\bar{b} = S$$

$$C = ab$$

## Full Adder

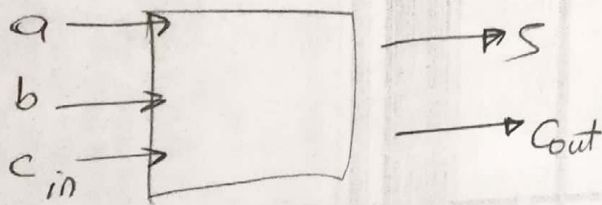

$a$  = first  
 $b$  = second  
 $c_{in}$  = Carry Input  
 $S$  = Result  
 $C_{out}$  = Carry Out

a	b	$c_{in}$	$C_{out}$	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

S	b	c <sub>in</sub>	00	01	11	10
a	0	0	0	1	0	1
a	1	0	1	0	1	0

$$\bar{a}\bar{b}c_{in} + \bar{a}b\bar{c}_{in} + a\bar{b}c_{in} + ab\bar{c}_{in}$$

$$S = a \oplus (b \oplus c_{in})$$

$$S = a \oplus (b \oplus c_{in})$$


C	0	1	0	1
a	0	0	1	0
b	0	1	1	1

$$C_{out} = ac_{in} + bc_{in} + ab$$



# n-Bit Binary Parallel Adder.

(4)

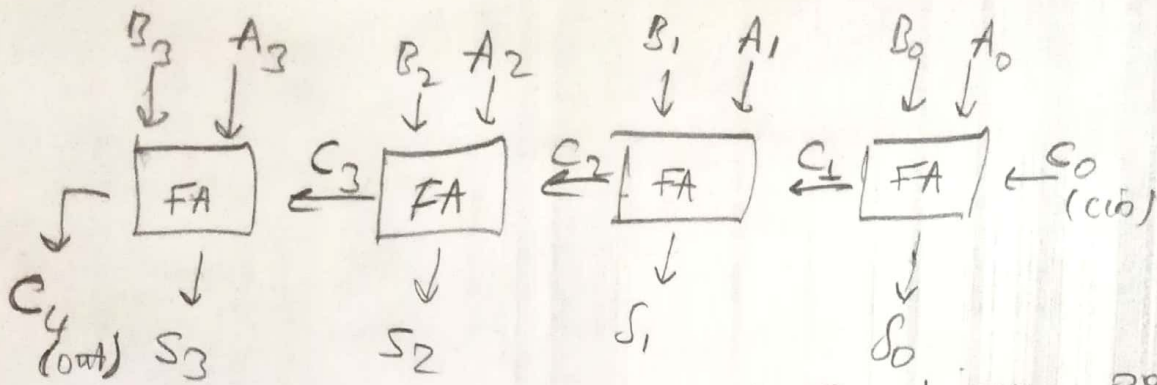


7483 IC is a 4 bit binary parallel adder.

We can find 8 bit adder by connecting 2 parallel 7483

## Subtracting

Adder and not gates are enough.

$$S = A - B = A + (\bar{B} + 1)$$

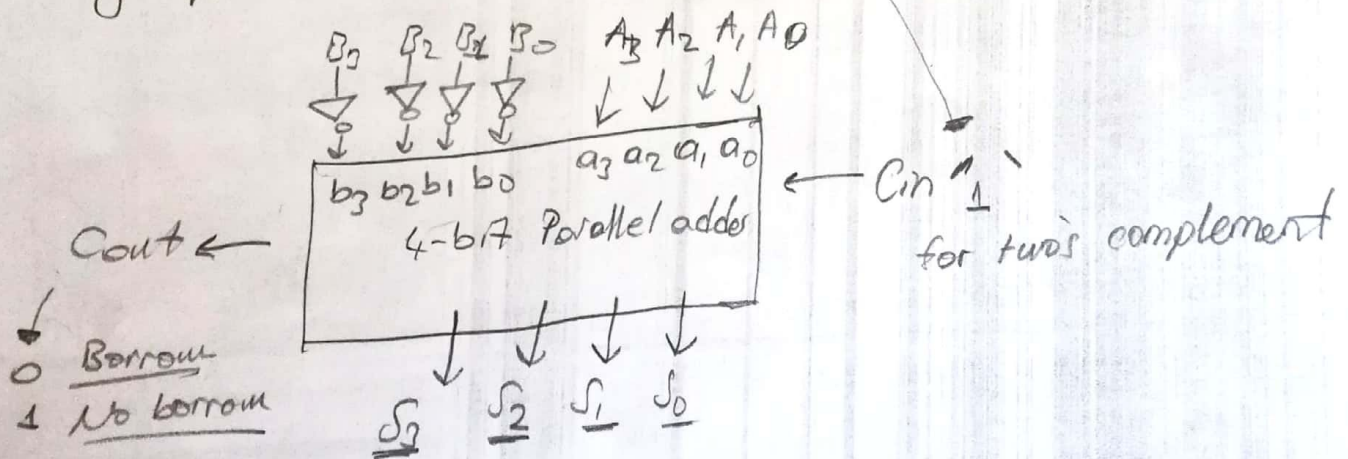


# Multiplexer (MUX) (Data Selector)

⑤

$2^n$  data inputs (I), 1 selector (control), inputs (S), 1 data outputs


## 2:1 Multiplexer

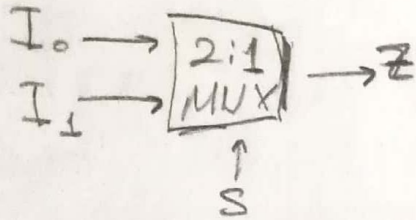

if  $S=0$  then  $Z=I_0$   
if  $S=1$  "  $Z=I_1$

S	Z
0	$I_0$
1	$I_1$

## Parallel Connection of Multiplexers

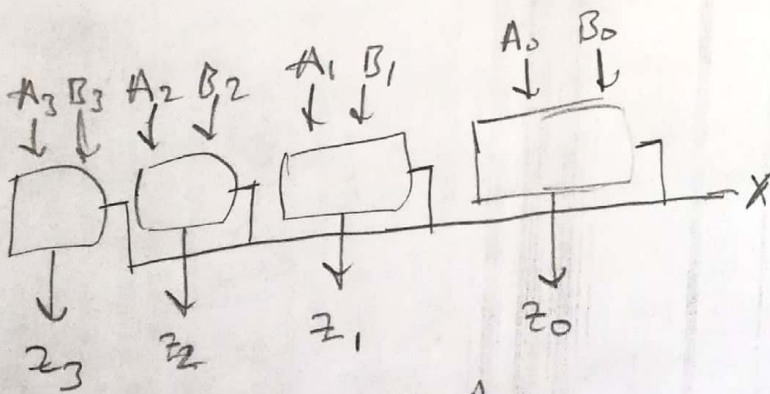


if  $X=0 \rightarrow Z=A$   
if  $X=1 \rightarrow Z=B$

$I_1, I_0$	S	Z
0 0	0	0
0 0	1	0
0 1	0	1
0 1	1	0
1 0	0	0
1 0	1	1
1 1	0	1
1 1	1	1
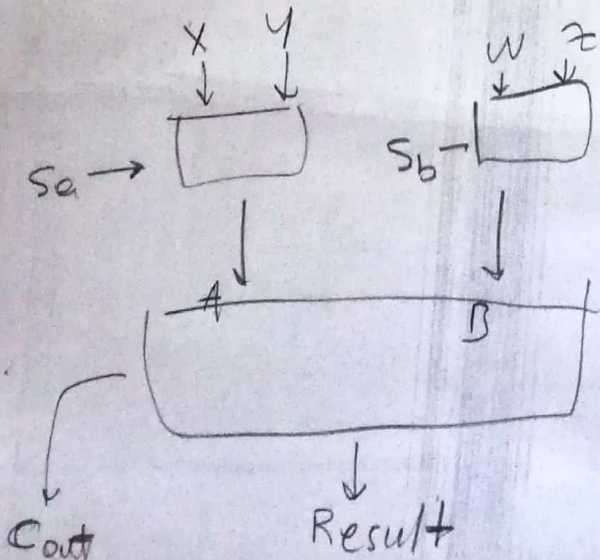
## Usage Of Multiplexer

The same adder circuit can be used to add different numbers.



$S_a$	$S_b$	Result
0	0	$Y+W$
0	1	$X+Z$
1	0	$Y+W$
1	1	$Y+Z$