

$\Phi$  dont care

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = U_1(2, 4, 8, 9, 13, 15) + U_\Phi(6, 10, 12)$$

$x_1, x_3'$  are assumed to be 0.

	1	2	3	4	cost
A				x	
B			x		
C		x			
D					

## Simplification of General Functions

Tabular (Quine-McCluskey) Method.

# Minterms are combined.

# Adjacent minterms combined.

# 1st Step

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	
0	0	0	0	0 ✓
0	0	0	1	1 ✓
0	0	1	0	2 ✓
0	0	1	1	8 ✓
1	0	0	0	10 ✓
1	0	1	1	11
1	1	0	0	14
1	1	1	1	15

Num	$x_1 x_2 x_3 x_4$
0, 1	0 0 0 -
0, 2	0 0 - 0 ✓
0, 8	- 0 0 0 ✓
2, 10	- 0 1 0 ✓
8, 10	1 0 - 0 ✓
10, 14	1 0 1 - ✓
10, 14	1 - 1 0 ✓
11, 15	1 - 1 1 ✓
14, 15	1 1 1 - ✓

cluster them

Prime Implicant

Num	$x_1 x_2 x_3 x_4$
0, 8, 2, 10	- 0 - 0
0, 2, 8, 10	- 0 - 0
10, 11, 14, 15	1 1 - 1

$x_1 x_2 x_3$

$x_1 x_3$

# Simplification of function (PoS) form (2)

Sum covers 'f'  $\boxed{f \leq S}$

Prime Implicants

$$f(A, B, C, D) = \pi_m(1, 3, 4, 6, 7)$$

$$(A+B+\overline{D}), (C'+A+D'), (A+B'+C'), (A+B'+D), ($$

AB \ CD	00	01	11	10
	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Distinguished Points

0101  
1010

Essential Prime Numbers

$A+C+D'$   
 $A'+B+D$

$$(A+C+D')(A'+B+D)(A'+B+C)$$

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = U_0(0, 1, 3, 5, 7, 11, 14) + U_1(6, 10, 12)$$

0	0	0	
	0	0	0
			0


$$\boxed{\Phi = 0}$$

	0	1	3	5	7	11	14	Cost
A								
B								
C								
D								
E								
F								
G								
H								



SSI  
MSI  
LSI  
VLSI  
ULSI

## Half Adder

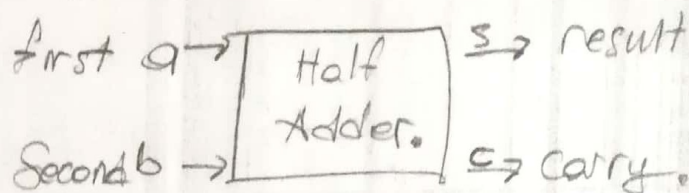


a	b	c	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$\bar{a}b + a\bar{b} = s$$

$$c = ab$$

## Full Adder

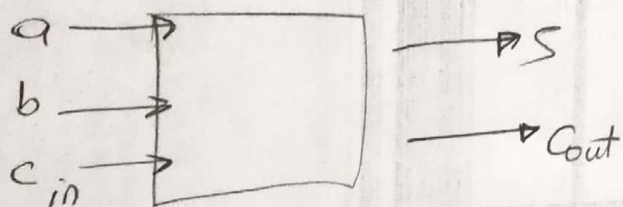

$a$  = first  
 $b$  = second  
 $c_{in}$  = Carry Input  
 $s$  = Result  
 $c_{out}$  = Carry Out

a	b	$c_{in}$	$c_{out}$	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

s	b	c	a
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$$\bar{a}\bar{b}c_{in} + \bar{a}b\bar{c}_{in} + a\bar{b}c_{in} + ab\bar{c}_{in}$$

$$s = a \oplus (b \oplus c_{in})$$

$$s = a \oplus (b \oplus c_{in})$$


c	a	b	c
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$$c_{out} = ac_{in} + bc_{in} + ab$$



# n-Bit Binary Parallel Adder.

(4)

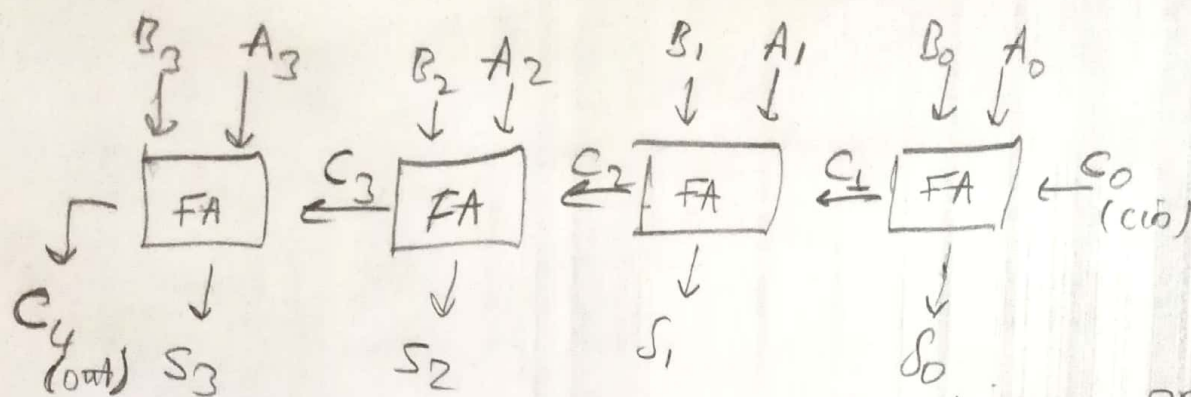


We can find 8 bit adder by connecting 2 parallel 7483 IC is a 4 bit binary parallel adder.

## Subtracting

Adder and not gates are enough.

$$S = A - B = A + (\bar{B} + 1)$$

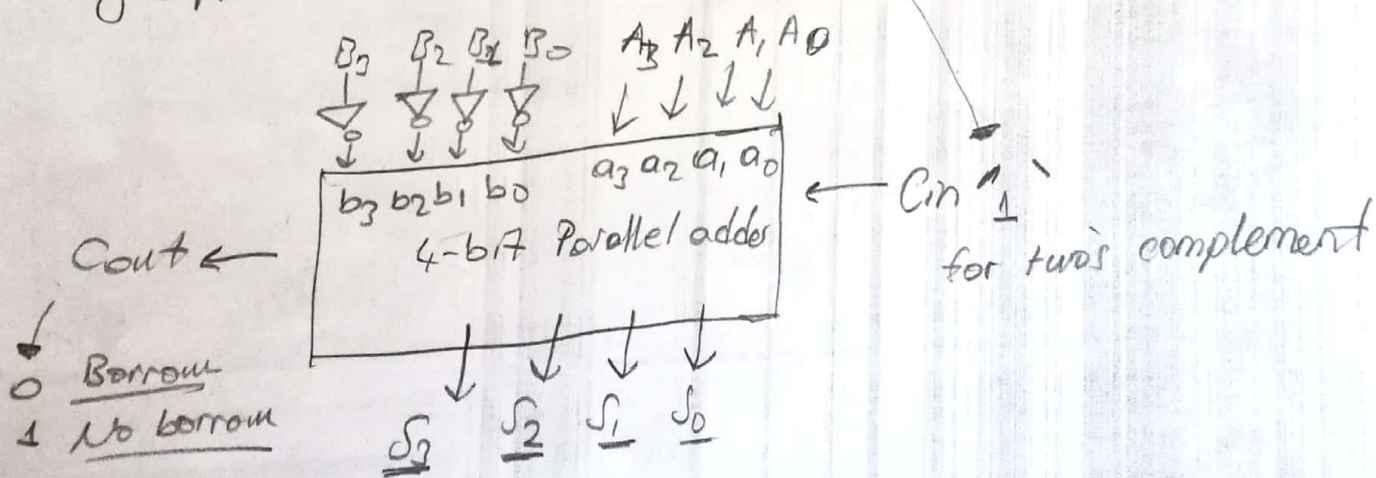




# Multiplexer (MUX) (Data Selector)

⑤

$2^n$  data inputs (I), n selector (control) inputs (S), 1 data outputs


## 2:1 Multiplexer

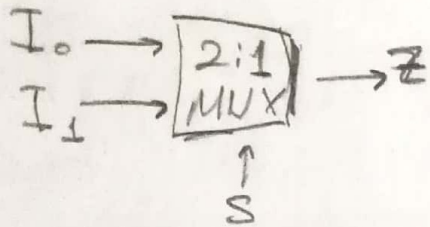

if  $S=0$  then  $Z=I_0$   
if  $S=1$  "  $Z=I_1$

S	Z
0	$I_0$
1	$I_1$


## Parallel Connection of Multiplexers

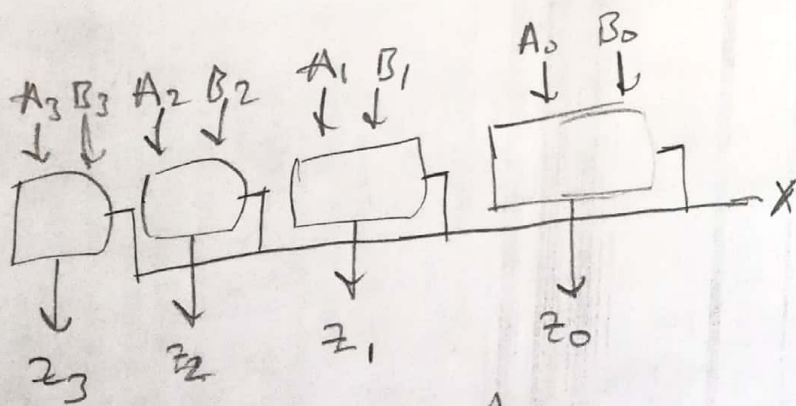

if  $X=0 \rightarrow Z=A$   
if  $X=1 \rightarrow Z=B$

$I_1, I_0$	S	Z
0 0	0	0
0 0	1	0
0 1	0	1
0 1	1	0
1 0	0	0
1 0	1	1
1 1	0	1
1 1	1	1

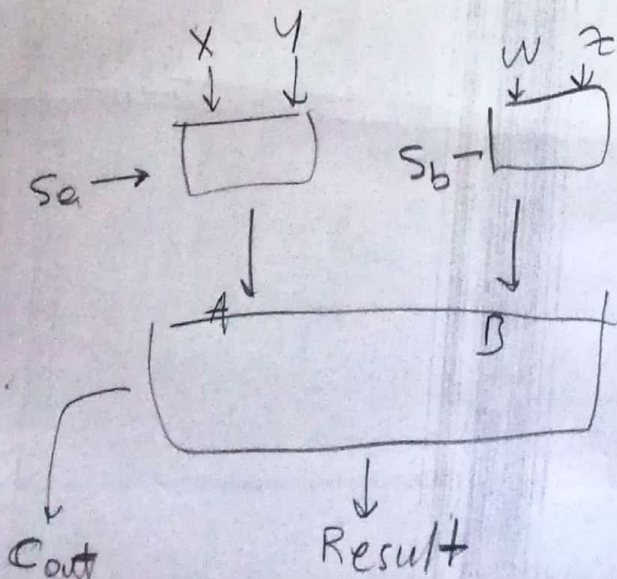Usage Of Multiplexer  
The same adder circuit can be used to add different numbers.



$S_a$	$S_b$	Result
0	0	$X+W$
0	1	$X+Z$
1	0	$Y+W$
1	1	$Y+Z$